

有限状态机

简介

有限状态机(FSM)是许多数字系统中用来控制系统和数据流路径行为的时序电路。FSM的实例包括控制单元和定序仪。本实验介绍了两种类型的FSM (Mealy和Moore) 的概念, 以及开发此类状态机的建模方式。请参阅Vivado教程, 了解如何使用Vivado工具创建项目和验证数字电路。

目标

在本次实验中, 你将会学到:

- 对 Mealy FSMs 建模
- 对 Moore FSMs 建模

Mealy FSM


Part 1

有限状态机 (FSM) 或称简单状态机用于设计计算机程序和时序逻辑电路。它被设想为抽象机器, 可以处于有限数量的用户定义状态之一。机器一次只能处于一种状态; 它在任何给定时间所处的状态称为当前状态。当由触发事件或条件启动时, 它可以从一种状态改变为另一种状态; 这称为过渡。特定FSM由其状态列表和每个转换的触发条件定义。


在现代社会中的许多设备中可以观察到状态机的踪影, 这些设备根据发生的事件序列执行预定的动作序列。简单的例子是自动售货机, 当存放硬币的金额达到商品价格时分配产品; 电梯在把乘客送达楼上后才会下降; 交通灯按一定的时间改变信号来控制车流; 以及需要输入一串正确的数字才能打开的组合锁。

状态机使用两种基本类型建模--Mealy和Moore。在Mealy机器中, 输出取决于当前状态和当前输入。在Moore机器中, 输出仅取决于当前状态。

 Mealy型状态机的一般模型由组合过程电路和状态寄存器组成, 组合过程电路生成输出和下一个状态, 状态寄存器保存当前状态, 如下图所示。状态寄存器通常建模为D触发器。状态寄存器必须对时钟边缘敏感。其他块可以使用always过程块或always过程块和dataflow建模语句的混合来建模; always过程块必须对所有输入敏感, 并且必须为每个分支定义所有输出, 以便将其建模为组合块。两段式Mealy机器可以表示为



下面是奇偶校验机的状态图和相关模型:

 

```


module mealy_2processes(input clk, input reset, input x, output reg parity);
    reg state, nextstate;
    parameter S0=0, S1=1;

    always @(posedge clk or posedge reset)    // always block to update state
    if (reset)
        state <= S0;
    else
        state <= nextstate;

    always @(state or x) // always block to compute both output & nextstate
    begin
        parity = 1'b0;
        case(state)
            S0: if(x)
                begin
                    parity = 1; nextstate = S1;
                end
            else
                nextstate = S0;
            S1: if(x)
                nextstate = S0;
            else
                begin
                    parity = 1; nextstate = S1;
                end
            default:
                nextstate = S0;
        endcase
    end
end
endmodule

```

三段式Mealy机器的图示及其建模如下：

 

```

module mealy_3processes(input clk, input reset, input x, output reg parity);
    reg state, nextstate;
    parameter S0=0, S1=1;

    always @(posedge clk or posedge reset)    // always block to update state
    if (reset)
        state <= S0;
    else
        state <= nextstate;


```

```

always @(state or x) // always block to compute output
begin
    parity = 1'b0;
    case(state)
        S0: if(x)
            parity = 1;
        S1: if(!x)
            parity = 1;
    endcase
end
always @(state or x) // always block to compute nextstate
begin
    nextstate = S0;
    case(state)
        S0: if(x)
            nextstate = S1;
        S1: if(!x)
            nextstate = S1;
    endcase
end
endmodule


```

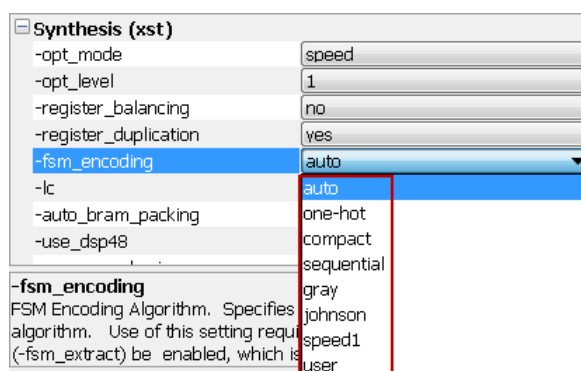状态分配可以使用独热码 (one – hot code) , 二进制编码, 格雷码以及其他编码。通常, 综合工具将确定状态分配的编码, 但用户也可以通过更改综合属性来强制特定编码, 如下所示。状态分配编码将对状态寄存器中使用的位数产生影响; 独热编码使用最多的位数, 但解码非常快, 二进制编码使用最少的位数, 但解码较长。



 1-1. 使用三段式Mealy状态机的实现一个序列检测器。


Mealy状态机有一个输入 (ain) 和一个输出 (yout) 。当且仅当接收到的1的总数可被3整除时, 输出为1 (提示: 0也算被3整除, 但是, 在复位周期中不把计数器归为0, 复位信号过后把计数器归0——参考模拟波形时间= 200。设计一个testbench并通过behavioral simulation验证模型。使用SW15作为时钟输入, SW0作为输入, BTNU按钮作为电路的复位输入, LED7: LED4作为“1”的个数的输出, LED0作为yout的输出。完成设计流程, 生成比特流, 并将其下载到Basys3或Nexys4 DDR板。验证功能。




Moore FSM

 Part 2

Moore型有限状态机的一般模型如下所示。其输出由状态寄存器块生成。使用当前输入和当前状态确定下一状态。这里的状态寄存器也使用D触发器建模。通常，Moore机器使用三个块来描述，其中一个块必须是顺序的，另外两个块可以使用always块或always和dataflow建模结构的组合来建模。



以下是使用Moore型有限状态机实现的奇偶校验器的状态图。与之关联模型如下所示。

 

```
module moore_3processes(input clk, input reset, input x, output reg parity);
    reg state, nextstate;
    parameter S0=0, S1=1;

    always @(posedge clk or posedge reset) // always block to update state
    if (reset)
        state <= S0;
    else
        state <= nextstate;

    always @(state) // always block to compute output
    begin
        case(state)
            S0: parity = 0;
            S1: parity = 1;
        endcase
    end

    always @(state or x) // always block to compute nextstate
    begin
        nextstate = S0;
        case(state)
            S0: if(x)
                nextstate = S1;
            S1: if(!x)
                nextstate = S1;
        endcase
    end
end
endmodule
```

在本例中, 输出块很简单, 可以使用dataflow建模构造进行建模。可以使用以下代码代替always块。您还需要将输出类型从reg更改为wire。


```
assign parity = (state==S0) ? 1'b0: 1'b1;
```

2-1. 使用三段式Moore状态机实现一个序列检测器。

Moore状态机有两个输入 (ain [1: 0]) 和一个输出 (yout)。除非出现以下输入序列之一, 否则输出将从0开始并保持为常量值:

 - (i) 输入序列ain [1: 0] = 01,00使输出变为0
- (ii) 输入序列ain [1: 0] = 11,00使输出变为1
- (iii) 输入序列ain [1: 0] = 10,00使输出切换。


设计一个testbench (类似于下面显示的波形) 并通过behavioral simulation验证模型。使用SW15作为时钟输入, SW1-SW0作为ain [1: 0]输入, BTNU按钮作为电路的复位输入, LED0作为yout输出。完成设计流程, 生成比特流, 并将其下载到Basys3或Nexys4 DDR板。验证功能。



使用ROM的Mealy FSM

 Part 3


Mealy有限状态机也可以使用ROM存储器实现, 如下所示。ROM存储器保存下一个状态并输出内容。外部输入和当前状态构成ROM的地址输入。ROM通常使用LUT而不是BlockRAM来实现, 因为LUT通过设计中较少数量的状态提供了更好的利用率。



 3-1. 使用ROM设计一个特定的计数计数器 (下面列出的计数序列) 来开发一个Mealy状态机。

设计一个testbench并通过behavioral simulation验证模型。使用SW15作为时钟输入, BTNU按钮作为电路的复位输入, LED2: LED0作为计数器的计数输出。完成设计流程, 生成比特流, 并将其下载到Basys3或Nexys4 DDR板。验证功能。

计数序列是: 000, 001, 011, 101, 111, 010 (repeat) 000, ...



总结

在这个实验中，您学习了Mealy和Moore状态机建模方法。还设计并实现了序列检测器、序列生成器和编码转换器，实践了两段和三段式的状态机。